

Dalle istruzioni alle microoperazioni



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Alessandro Pellegrini


Calcolatori Elettronici
Sapienza, Università di Roma

A.A. 2012/2013

Le microoperazioni

- La fase di esecuzione di un'istruzione può essere divisa in più fasi
 - In un singolo ciclo macchina, il processore può non essere in grado di eseguire tutte le operazioni associate
 - Ad esempio, un'istruzione ADD richiede il movimento dei dati verso la ALU, il calcolo del risultato e la riscrittura del risultato
- Il SCO della CPU implementa un'istruzione tramite una serie di microoperazioni, ciascuna eseguita in un ciclo macchina


PD32: Architettura completa

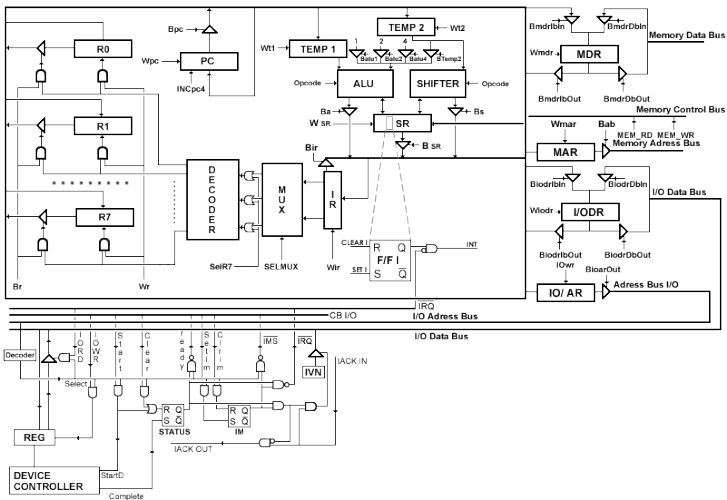


La fase di Fetch

- Ogni operazione incomincia con la fase di fetch
- Le microoperazioni associate alla fase di fetch sono:
 - $PC \rightarrow MAR$
 - $(MAR) \rightarrow MDR; PC + 4 \rightarrow PC$
 - $MDR \rightarrow IR$
- In questo modo, l'istruzione successiva viene caricata nel registro IR (così da poterla interpretare ed eseguire) e il valore di PC viene incrementato (così da puntare alla prossima istruzione/dato)

La fase di Fetch

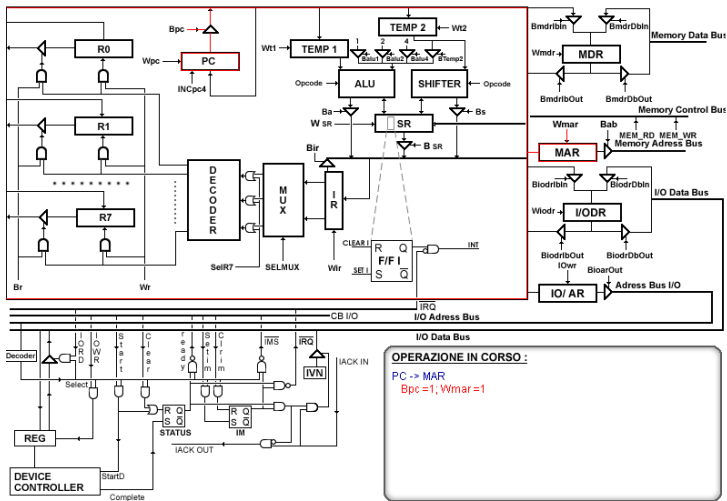


La fase di Fetch

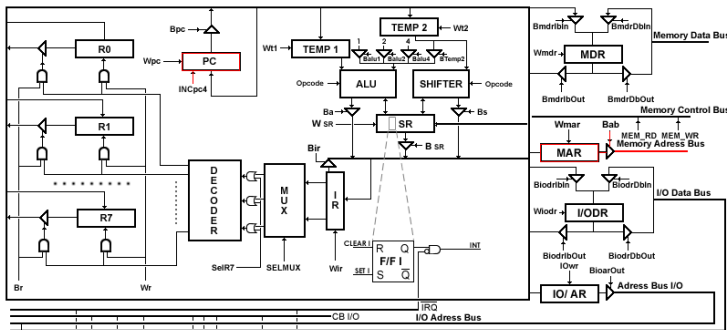

I/O Data Bus

OPERAZIONE IN CORSO :
 [MAR] -> MDR ; PC+4 -> PC
 Bab = 1 ; INCpc4 = 1



La fase di Fetch

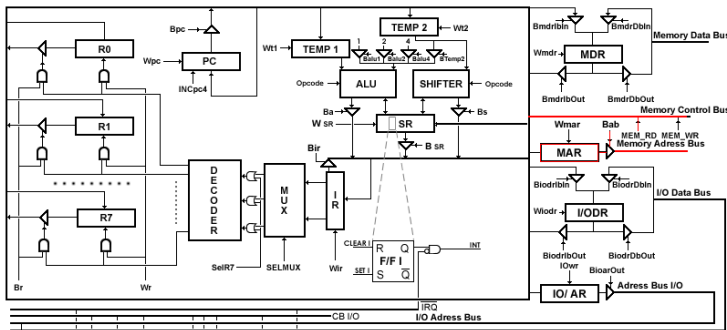

I/O Data Bus

OPERAZIONE IN CORSO :
 [MAR] -> MDR ; PC+4 -> PC
 Bab = 1 ; INCpc4 = 1
 Bab = 1 ; MRD = 1

La fase di Fetch

 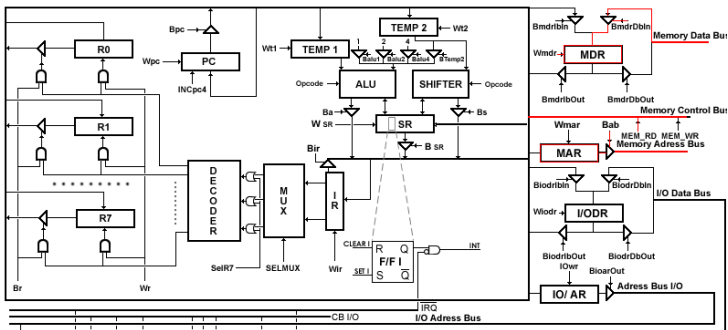


I/O Data Bus

OPERAZIONE IN CORSO :

[MAR] -> MDR ; PC+4 -> PC
 Bab = 1 ; INCpc4 = 1
 Bab = 1 ; MRD = 1
 Bab = 1 ; MRD = 1 ; BmdrDbIn = 1 ; Wmdr = 1



La fase di Fetch

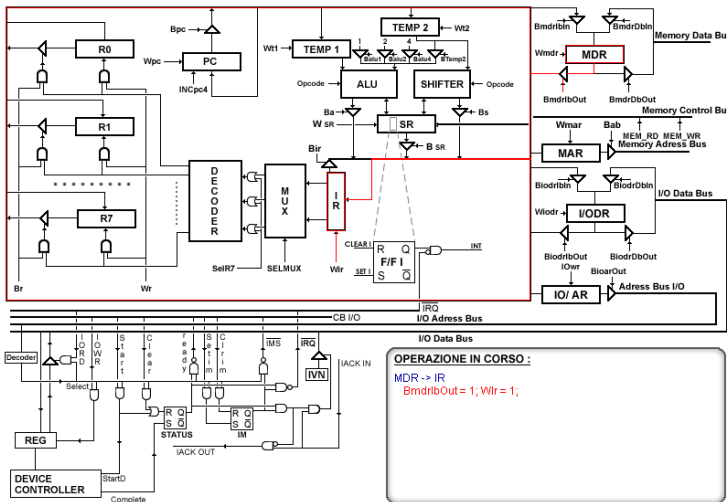

Istruzioni di movimento dati

- Le microoperazioni associate al movimento dati dipendono dalla modalità di indirizzamento utilizzato
- MOV Rx, Ry:
 - PC → MAR
 - (MAR) → MDR; PC + 4 → PC
 - MDR → IR
 - Rx → TEMP2
 - TEMP2 → Ry



Istruzioni di movimento dati

 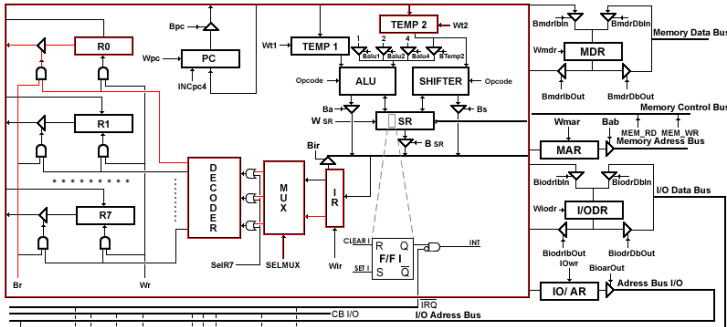

I/O Data Bus

OPERAZIONE IN CORSO :
R0 -> TEMP2
SelMUX = 0; Br = 1; W12 = 1;

Istruzioni di movimento dati

 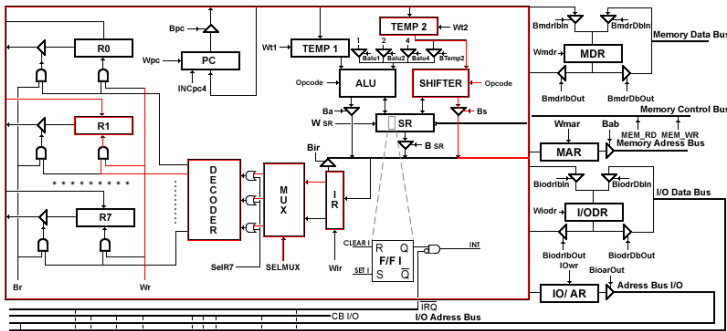

I/O Data Bus

OPERAZIONE IN CORSO :

TEMP2 -> R1
 SelMux = 1; Shifter_Opcode[000000]; Wr = 1; Bs = 1;

Istruzioni di movimento dati

- MOV #label, Ry:
 - PC → MAR
 - (MAR) → MDR; PC + 4 → PC
 - MDR → IR
 - PC → MAR
 - (MAR) → MDR
 - PC + 4 → PC
 - MDR → Ry

Istruzioni di movimento dati

- MOV address, Ry:
 - PC \rightarrow MAR
 - (MAR) \rightarrow MDR; PC + 4 \rightarrow PC
 - MDR \rightarrow IR
 - PC \rightarrow MAR
 - (MAR) \rightarrow MDR
 - PC + 4 \rightarrow PC
 - MDR \rightarrow MAR
 - (MAR) \rightarrow MDR
 - MDR \rightarrow Ry


Istruzioni Aritmetiche e Logiche

- L'esecuzione di una determinata operazione aritmetica o logica dipende dall'opcode passato alla ALU
- ADD Rx, Ry:
 - PC \rightarrow MAR
 - (MAR) \rightarrow MDR; PC + 4 \rightarrow PC
 - MDR \rightarrow IR
 - Rx \rightarrow TEMP1
 - Ry \rightarrow TEMP2
 - ALU_OUT[ADD] \rightarrow Ry



Istruzioni Aritmetiche e Logiche

- L'esecuzione di una determinata operazione aritmetica o logica dipende dall'opcode passato alla ALU
- AND Rx, Ry:
 - PC \rightarrow MAR
 - (MAR) \rightarrow MDR; PC + 4 \rightarrow PC
 - MDR \rightarrow IR
 - Rx \rightarrow TEMP1
 - Ry \rightarrow TEMP2
 - ALU_OUT[AND] \rightarrow Ry

Istruzione di Somma

 



Istruzione di Somma

 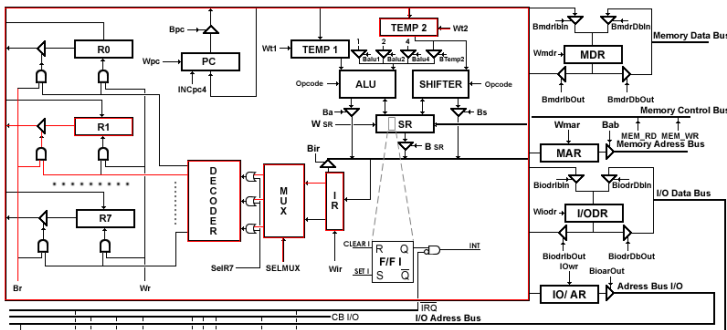

I/O Data Bus

OPERAZIONE IN CORSO :
R1 -> TEMP2
SelMux = 1; Wt2 = 1; Br = 1


Istruzione di Somma

 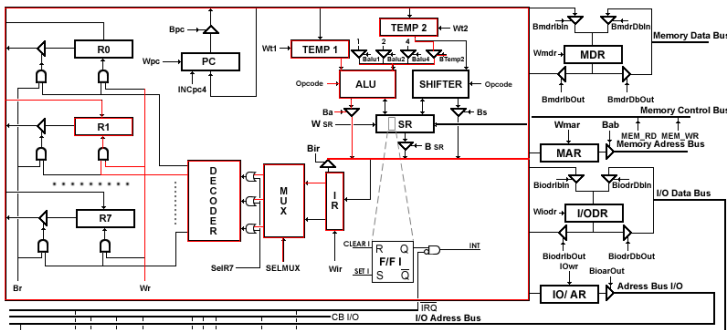



I/O Data Bus

OPERAZIONE IN CORSO :
ALU_OUT[ADD] -> R1
Btemp2 = 1; Ba = 1; Wr = 1; SelMux = 1; OpCodeAlu = ADD

Istruzione di And logico

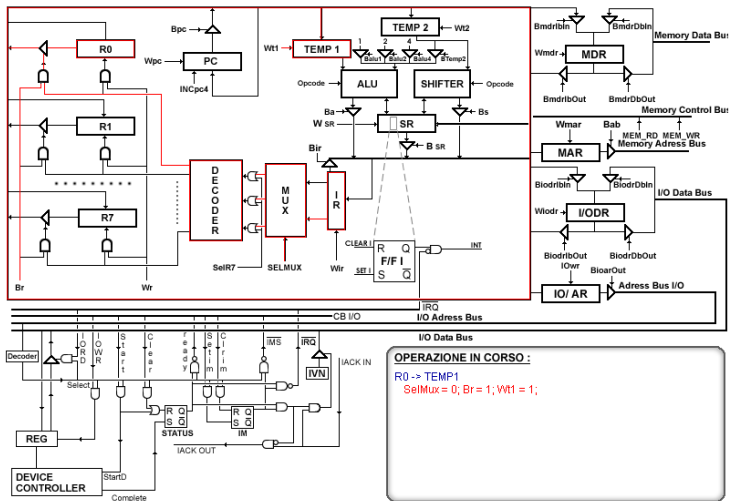



Istruzione di And logico

 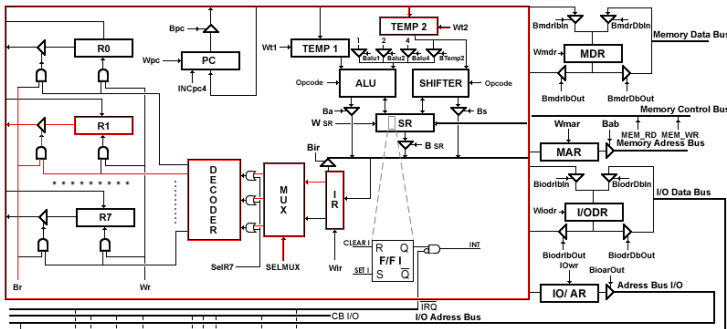

I/O Data Bus

OPERAZIONE IN CORSO :
 R1 -> TEMP2
 SelMux = 1; Wt2 = 1; Br = 1

Istruzione di And logico

 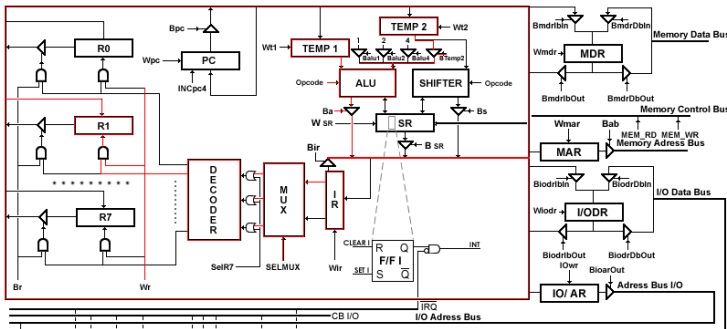

I/O Data Bus


OPERAZIONE IN CORSO :
ALU_OUT[AND] -> R1
Ba = 1; Wr = 1; SelMux = 1; OpCodeAlu = AND; Btemp2 = 1

Istruzioni di controllo

- JZ ADDRESS:
 - $PC \rightarrow MAR$
 - $(MAR) \rightarrow MDR; PC + 4 \rightarrow PC$
 - $MDR \rightarrow IR$
 - IF $SR[Z] == 1$ THEN
 - $PC \rightarrow MAR$
 - $(MAR) \rightarrow MDR$
 - $MDR \rightarrow PC$
 - ELSE
 - $PC + 4 \rightarrow PC$

Generatore di Microoperazioni

 Per generare le microoperazioni associate a tutto l'istruzione set del PD32, si può utilizzare MicroOpGen:



<http://www.dis.uniroma1.it/~ciciani/microopgen/>